

1.

$$a: H(\omega) = \frac{10j(1+j\omega/500)}{(1+j\omega/50)(1+j\omega/2124)} \quad 4'$$

$$b: H(\omega) = \frac{10j(1+j\omega/2)}{(1+j\omega/20)(1+j\omega/100)} \quad 4'$$

$$2.(a). z_{in} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C} + 0.1}}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega L} + \frac{0.1 + \frac{j}{\omega C}}{(0.1)^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega L} + \frac{0.1 + \frac{j}{\omega C}}{(0.1)^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$= 1 + \frac{0.1}{(0.1)^2 + (\frac{1}{\omega C})^2} + j \left[ \frac{1}{[(0.1)^2 + (\frac{1}{\omega C})^2] \omega L} - \frac{1}{\omega L} \right] \quad 4'$$

$$\omega_0: \omega_{0L} = \omega_{0C} [(0.1)^2 + (\frac{1}{\omega_{0C}})^2]$$


$$(\frac{1}{\omega_{0C}})^2 = \frac{1}{C} - 0.01 \Rightarrow \omega_0 = 2357.03 \text{ rad/s.} \quad 4'$$

$$(b). z_{in} = 1 + \frac{0.1}{(0.1)^2 + (\frac{1}{\omega_{0C}})^2}$$

$$= 1 + \frac{0.1}{\frac{1}{C}} = 1.00 \Omega \quad 4'$$



3.

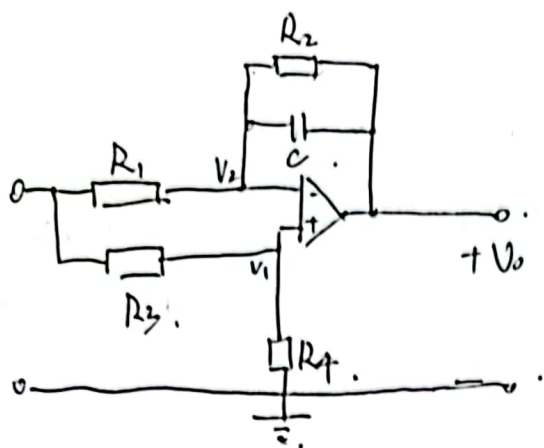

$$V_2 = V_1 = V_s \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$V_0 = V_2 - (V_s - V_2) \times \frac{R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C}}{R_1 \parallel \frac{R_2}{j\omega C}}$$

$$= V_2 - V_s \frac{R_3}{R_3 + R_4} \times \frac{\frac{1}{j\omega C} + R_2}{R_1}$$

$$= V_s \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} - V_s \frac{R_3}{R_3 + R_4} \times \frac{R_2}{R_1 (1 + j\omega R_2 C)}$$

$$= V_s \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times \frac{j\omega + \frac{1}{R_1 C} \left( \frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4} \right)}{j\omega + \frac{1}{R_2 C}}$$

$$H(\omega) = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times \frac{j\omega + \frac{1}{R_1 C} \left( \frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4} \right)}{j\omega + \frac{1}{R_2 C}} \quad 4'$$

① case 1:  $R_4 \neq 0$  and  $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ . 2'

$$H(\omega) = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times \frac{j\omega}{j\omega + \frac{1}{R_2 C}} \Rightarrow \text{High-pass filter. } 2'$$

② case 2:  $R_4 = 0$ . 2'

$$H(\omega) = \frac{-\frac{1}{R_1 C}}{j\omega + \frac{1}{R_2 C}} \Rightarrow \text{Low-pass filter. } 2'$$


other cases. not imply a classical filter.

多写 耐情和分.



4.

a:

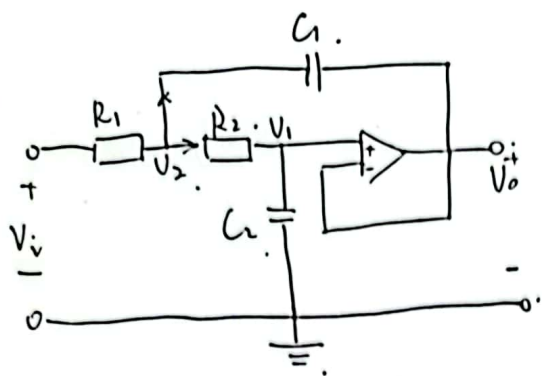

$$V_1 = V_o.$$

$$\frac{V_2 - V_1}{R_2} = \frac{V_1}{\frac{1}{j\omega C_2}}.$$

$$\frac{V_2 - V_1}{R_2} = j\omega C_2 V_1.$$

$$V_2 = (j\omega C_2 R_2 + 1) V_1.$$

$$= (j\omega C_2 R_2 + 1) V_o.$$

$$\frac{V_i - V_2}{R_1} = \frac{V_2 - V_o}{\frac{1}{j\omega C_1}} + \frac{V_2 - V_o}{R_2}.$$

$$\frac{V_i - V_2}{R_1} = j\omega C_2 R_2 V_o \cdot (j\omega C_1 + \frac{1}{R_2}).$$

$$= V_o \cdot j\omega C_2 (j\omega C_1 R_2 + 1).$$

$$V_i = V_o \cdot j\omega C_2 R_1 (j\omega C_1 R_2 + 1) + V_o (1 + j\omega C_2 R_2).$$

$$= V_o (1 + j\omega C_2 (R_1 + R_2) + C_1 C_2 R_1 R_2 (j\omega)^2).$$


$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + z(j\omega) / \frac{2}{C_2(R_1 + R_2)} + \left( \frac{j\omega}{\frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}}} \right)^2}. \quad 4'$$

Bode plot:



$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}}.$$

low-pass filter. 2'

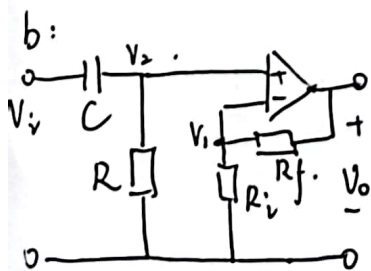

$$V_1 = V_2 \cdot \frac{R_i}{R_i + R_f} = V_2.$$


$$V_i \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = V_2 = V_o \cdot \frac{R_f}{R_i + R_f}.$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{j\omega C R + 1}{\frac{R_f}{R_i + R_f}} = (1 + \frac{R_f}{R_i}) \cdot \frac{j\omega C R}{1 + j\omega C R}. \quad 4'$$

high-pass filter. 2'



5.

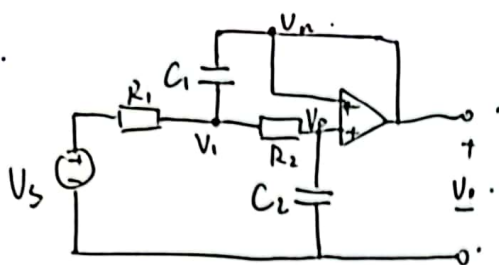

(a) For  $V_i$ :

$$\textcircled{1} \frac{V_i - V_o}{1/j\omega C_1} + \frac{V_i - V_s}{R_1} + \frac{V_i}{R_2 + 1/j\omega C_2} = 0.$$

$$\textcircled{2} V_p = V_n = V_o.$$

$$\textcircled{3} V_p = \frac{V_i / j\omega C_2}{R_2 + 1/j\omega C_2} \quad 2'$$


$$\Rightarrow H(\omega) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{1}{1 + j\omega(R_1 + R_2)C_2 + (j\omega\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2})^2}.$$

$$= \frac{1}{1 + j2\xi\omega/\omega_c + (j\omega/\omega_c)^2} \quad 2' \quad \text{---}$$

with:  $\omega_c = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} = \frac{1}{\sqrt{100 \times 100 \times 10^{-5} \times 0.4 \times 10^{-6}}} = 5000 \text{ rad/s}.$

$$\xi = \frac{(R_1 + R_2)C_2\omega_c}{2} = 0.2.$$

(b):

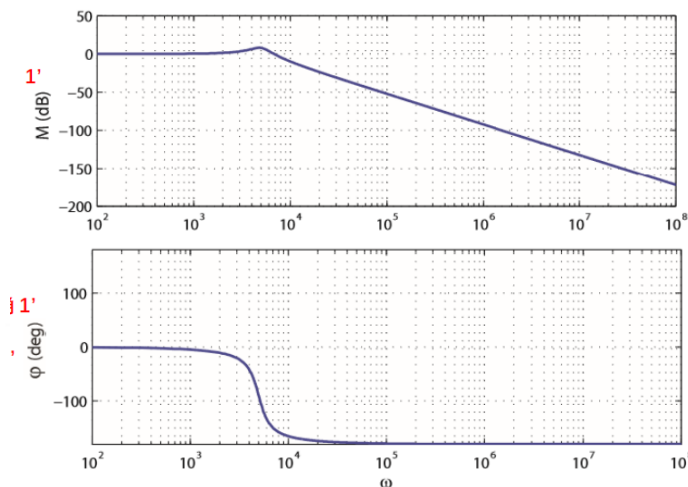

增益. 2'  
斜率. 2'  
截止频率. 2'

(c): Low-pass filter. with a slope of  $-40 \text{ dB/decade}$  at frequencies

much greater than  $\omega_c = 5000 \text{ rad/s}$ . Maximum gain:  $0 \text{ dB} / 1$   
2'



b.

$$(1). \frac{V_{in} - V_o}{20 + R_L \parallel R_C} = \frac{V_o}{R_s}$$

$$H(\omega) = \frac{200}{20 + R_L \parallel R_C + 200} = \frac{200}{220 + \frac{200}{0.001j\omega + \frac{10^5}{j\omega}}}$$

$$= \frac{10}{11 + \frac{10j\omega}{10^5 - 2 \times 10^{-3}\omega^2}} = \frac{10^7 - 0.2\omega^2}{1.1 \times 10^7 - 0.22\omega^2 + 100j\omega} \quad 4'$$

$$(2) \omega \rightarrow 0 \quad H(j\omega) \rightarrow \frac{10}{11}$$

$$\omega \rightarrow \omega_0 \quad H(j\omega) \rightarrow 0 \quad (\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 7071.07 \text{ rad/s, resonant frequency})$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad H(j\omega) \rightarrow \frac{10}{11}$$

Band-reject filter. 4'

$$(3). |H(j\omega)| = \frac{-200\omega^2 + 10^{10}}{\sqrt{(-220\omega^2 + 1.1 \times 10^{10})^2 + (10^5\omega)^2}} = \frac{10}{11} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 2'$$

Find  $\omega$ : ① when  $\omega > 7071.07 \text{ rad/s}$ .

$$\omega_{11} = -6847.45 \text{ rad/s} < 0$$

$$\omega_{21} = 7301.99 \text{ rad/s} \quad \checkmark$$

② when  $\omega < 7071.07 \text{ rad/s}$ .

$$\omega_{12} = 6847.45 \text{ rad/s} \quad \checkmark$$

$$\omega_{22} = -7301.99 \text{ rad/s} < 0$$


$$B = \omega_{21} - \omega_{12} \quad 2'$$

$$= 454.54 \text{ rad/s}$$

(454.55). also right.



7. 11).

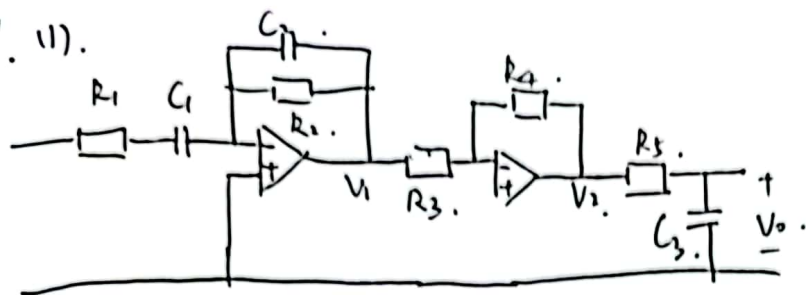


$$\frac{V_{in}}{R_1 + 1/j\omega C_1} + \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1}{1/j\omega C_2} = 0.$$

$$\frac{V_1}{R_3} + \frac{V_2}{R_4} = 0. \quad 2' \Rightarrow H(j\omega) = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{0.1j\omega \cdot 4'}{(1 + \frac{j\omega}{10})(1 + \frac{j\omega}{10^3})(1 + \frac{j\omega}{10^4})}$$


12).

$1171\omega$  dB:

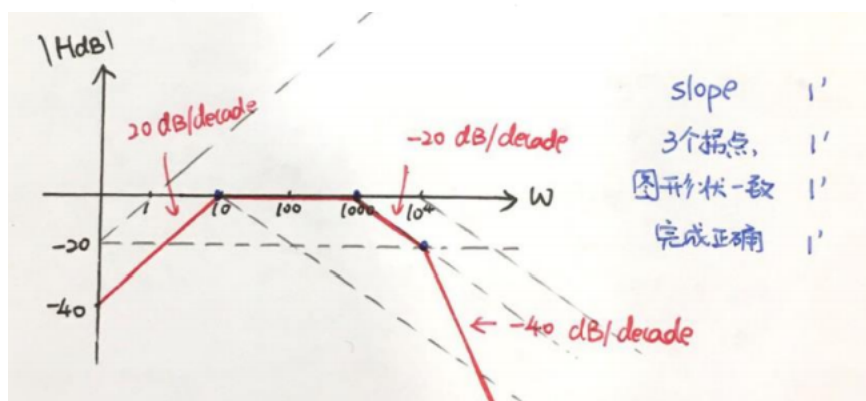

+整体趋势1'.


$\phi$ :

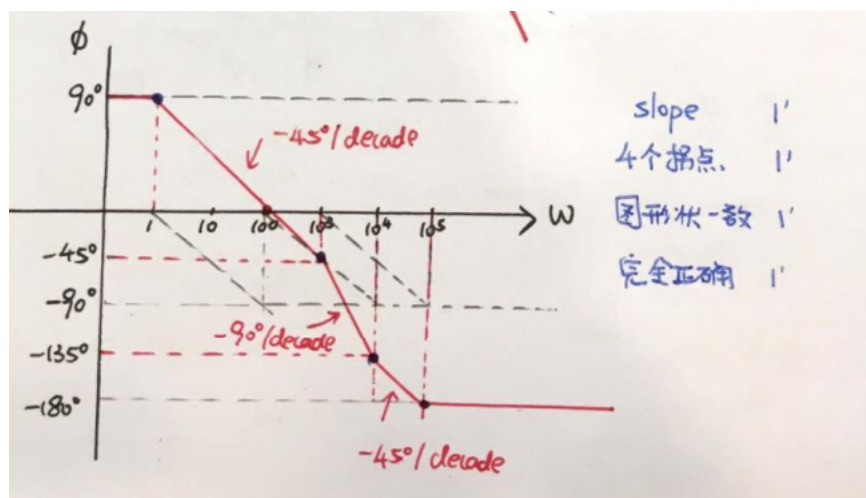

扫描全能王 创建



8:

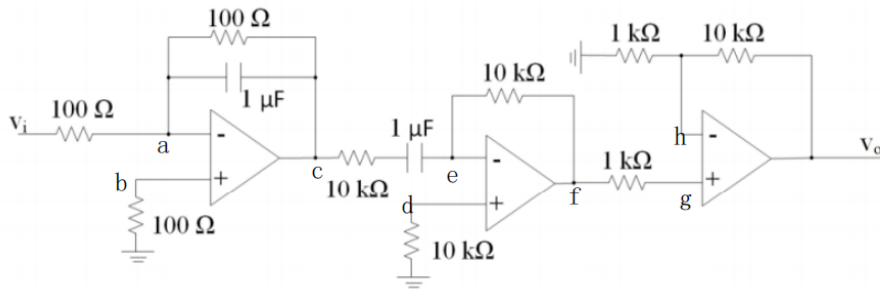


$$\text{node a: } \frac{V_i}{100} + \frac{V_c}{100 || (1/j\omega C)} = 0.$$

$$\text{node e: } \frac{V_c}{10000 + (1/j\omega C)} + \frac{V_f}{10000} = 0. \quad 2'$$

$$\text{node h: } \frac{V_h}{1000} - \frac{V_o - V_h}{10000} = 0.$$


$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = 0.11 j\omega (1 + \frac{j\omega}{100})^{-1} (1 + \frac{j\omega}{10^4})^{-1} \quad 4'$$

(b)  $|H(\omega)|_{dB}$ .

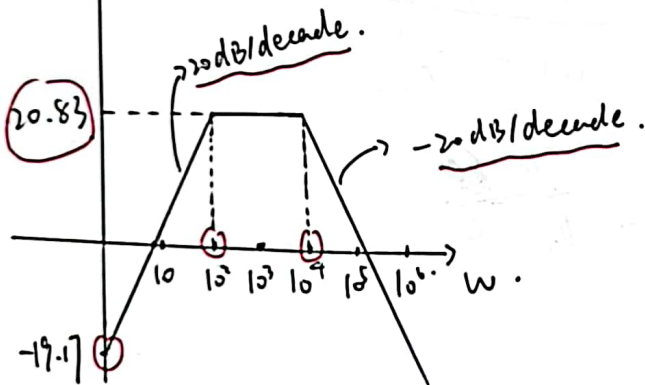

$\phi$

~~所有极点每个1'~~  
画线圈圈每个1'; 扣完为止. 共7'.

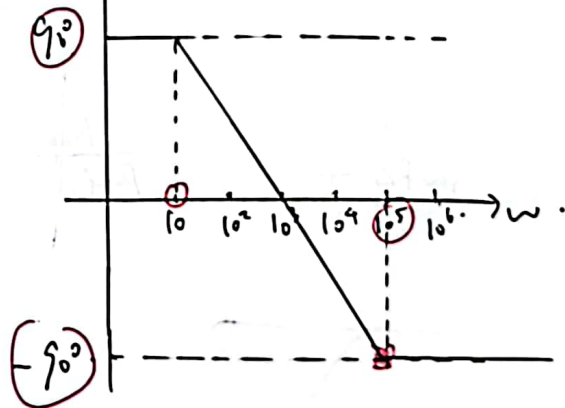

(c). Band-pass filter. 2'.

