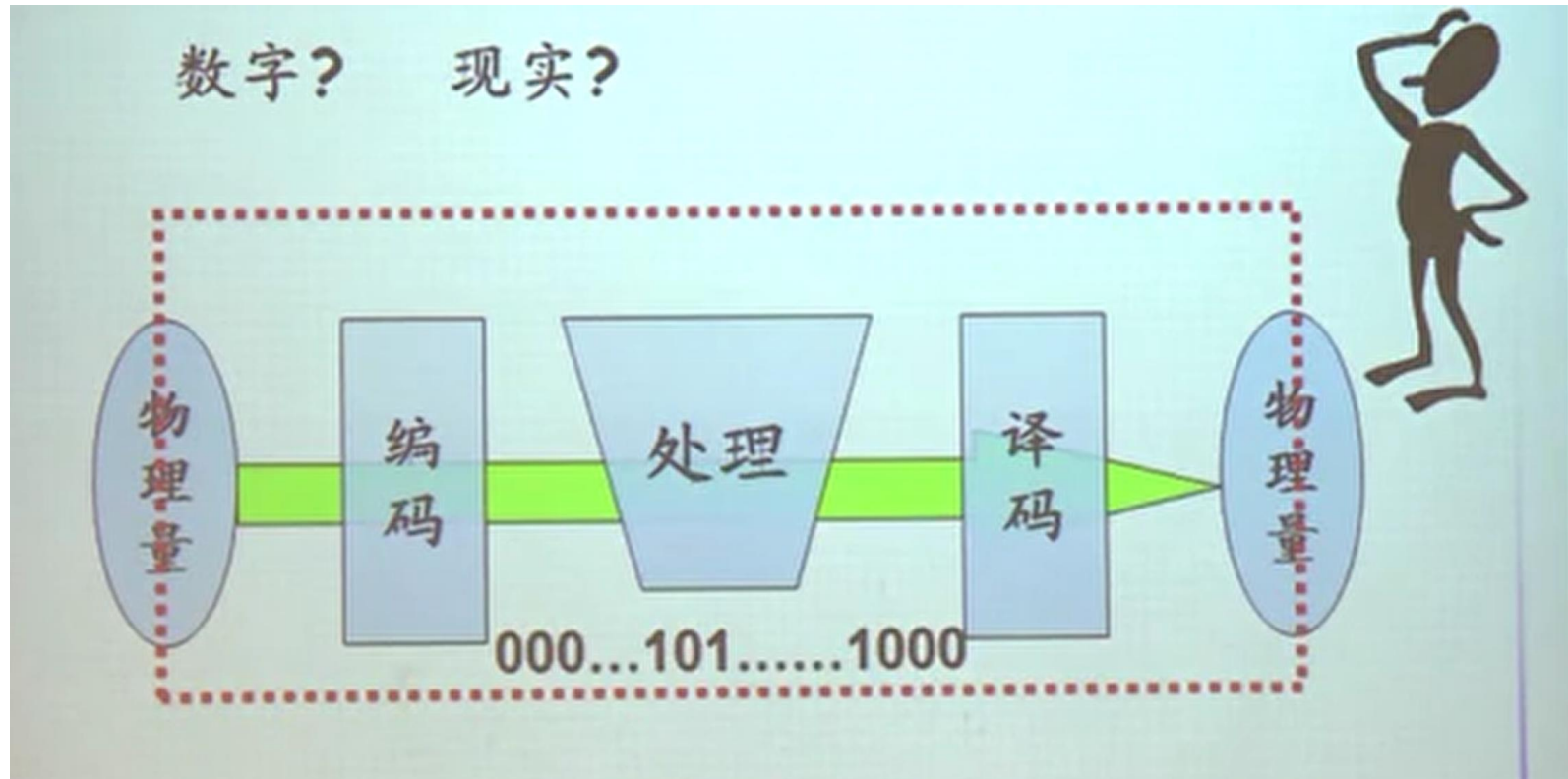



Encoder

- An encoder accepts an active level on one of its inputs representing a digit, such as a decimal or octal digit, and converts it to a coded output, such as BCD or binary



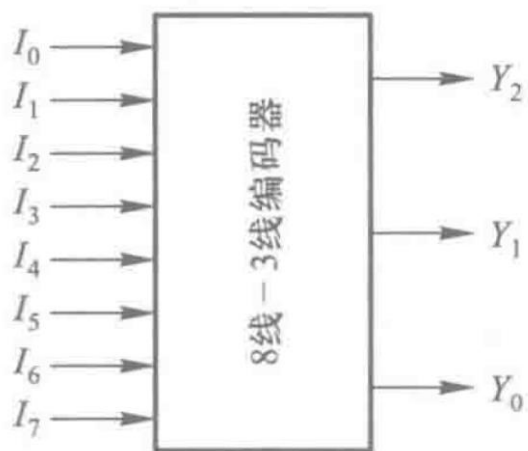8-3 Encoder

- Only one input is allowed at a time
- Inputs: I_7 (MSB) to I_0 (LSB)
- Outputs: Y_2 (MSB) to Y_0 (LSB)




输入								输出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1


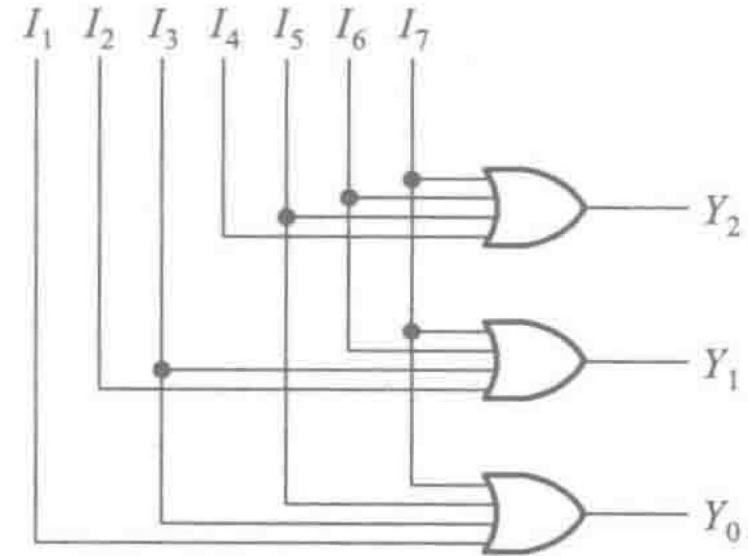
8-3 Encoder

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_2 = I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' \\ \quad + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' \\ Y_1 = I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' \\ \quad + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' \\ Y_0 = I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' \\ \quad + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 \\ Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 \\ Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 \end{array} \right.$$



Priority Encoder – 74HC138

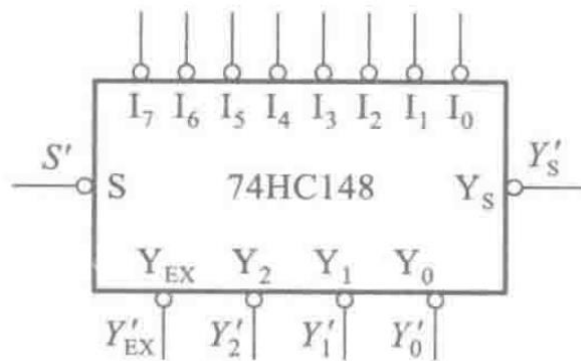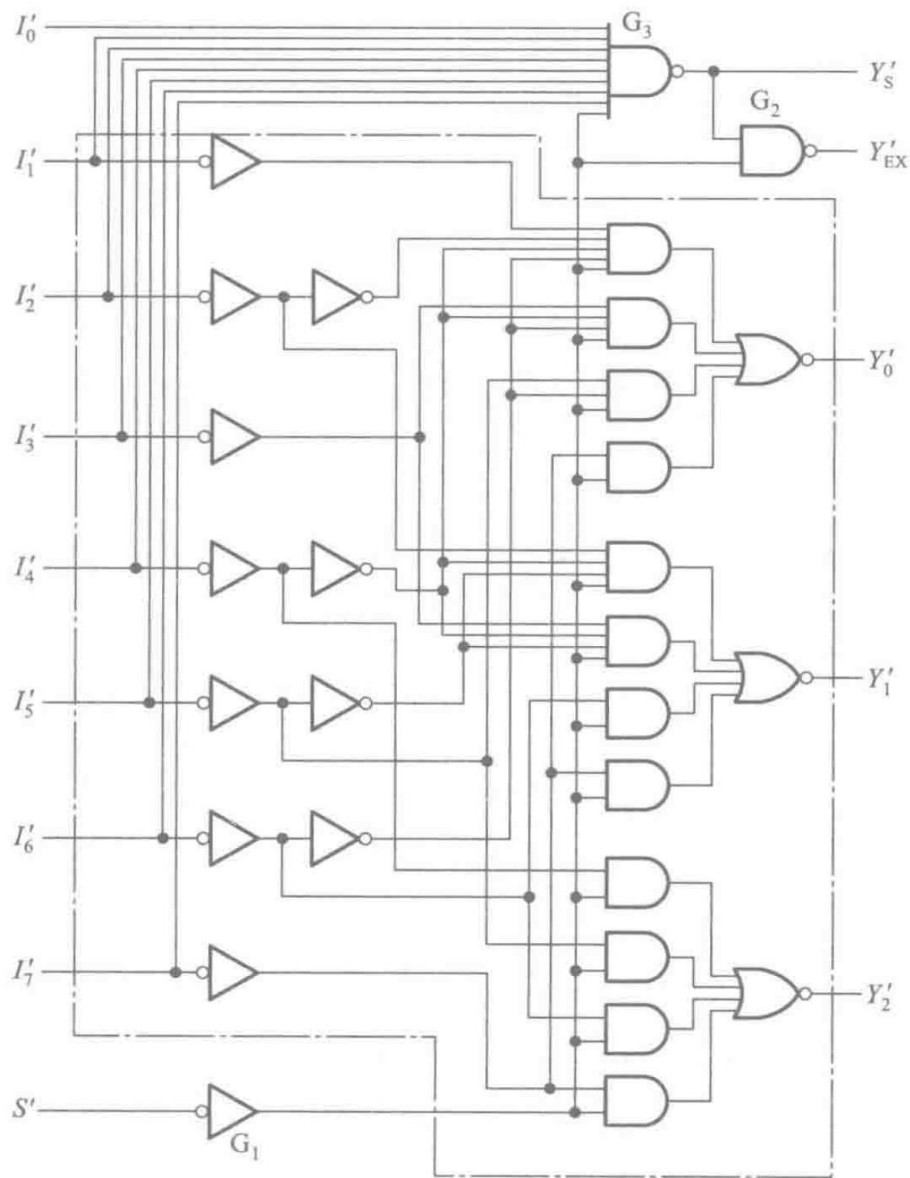


Y'_S	Y'_{EX}	状态
1	1	不工作
0	1	工作, 但无输入
1	0	工作, 且有输入
0	0	不可能出现

$$\begin{cases} Y'_2 = ((I_4 + I_5 + I_6 + I_7) S)' \\ Y'_1 = ((I_2 I'_4 I'_5 + I_3 I'_4 I'_5 + I_6 + I_7) S)' \\ Y'_0 = ((I_1 I'_2 I'_4 I'_6 + I_3 I'_4 I'_6 + I_5 I'_6 + I_7) S)' \end{cases}$$

$$Y'_S = (I'_0 I'_1 I'_2 I'_3 I'_4 I'_5 I'_6 I'_7 S)'$$

$$\begin{aligned} Y'_{EX} &= ((I'_0 I'_1 I'_2 I'_3 I'_4 I'_5 I'_6 I'_7 S)' S)' \\ &= ((I_0 + I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7) S)' \end{aligned}$$

16-4 Encoder

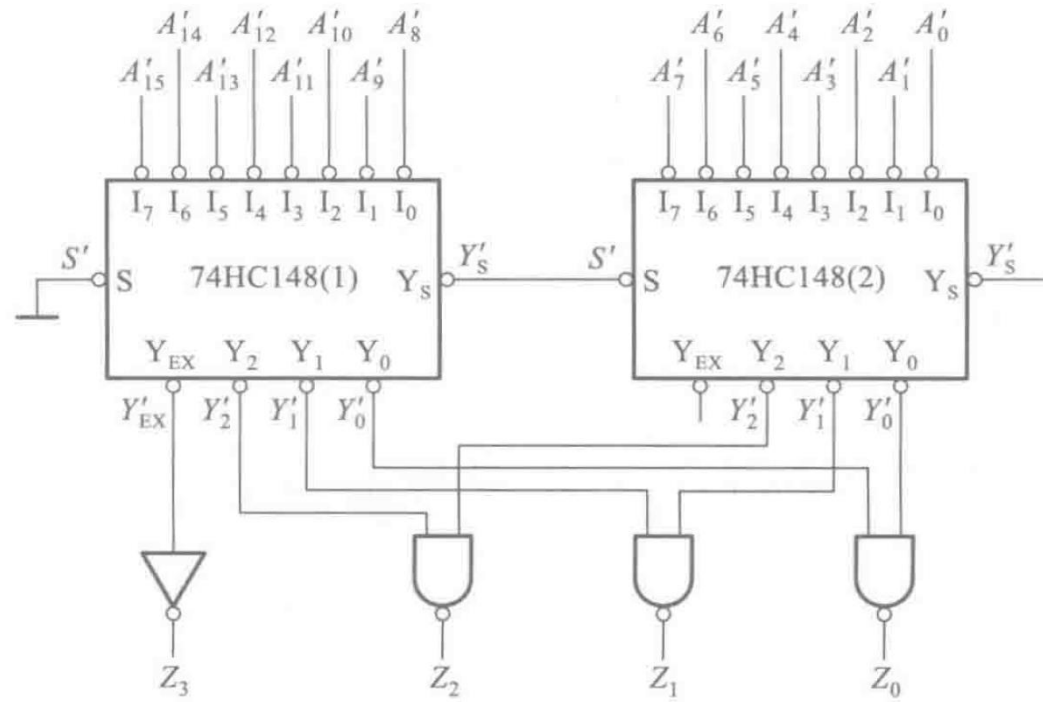

Binary-Decimal Priority Encoder

- Inputs: I'_9 (MSB) to I'_0 (LSB)
- Outputs: Y'_3 (MSB) to Y'_0 (LSB)

I'_1	I'_2	I'_3	I'_4	I'_5	I'_6	I'_7	I'_8	I'_9	Y'_3	Y'_2	Y'_1	Y'_0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	1	1	0
×	×	×	×	×	×	×	0	1	0	1	1	1
×	×	×	×	×	×	0	1	1	1	0	0	0
×	×	×	×	×	0	1	1	1	1	0	0	1
×	×	×	×	0	1	1	1	1	1	0	1	0
×	×	×	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
×	×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

$$\begin{cases} Y'_3 = (I'_8 + I'_9)' \\ Y'_2 = (I'_7 I'_8 I'_9 + I'_6 I'_8 I'_9 + I'_5 I'_8 I'_9 + I'_4 I'_8 I'_9)' \\ Y'_1 = (I'_7 I'_8 I'_9 + I'_6 I'_8 I'_9 + I'_3 I'_4 I'_5 I'_8 I'_9 + I'_2 I'_4 I'_5 I'_8 I'_9)' \\ Y'_0 = (I'_9 + I'_7 I'_8 I'_9 + I'_5 I'_6 I'_8 I'_9 + I'_3 I'_4 I'_6 I'_8 I'_9 + I'_1 I'_2 I'_4 I'_6 I'_8 I'_9)' \end{cases}$$

Binary–Decimal Priority Encoder

