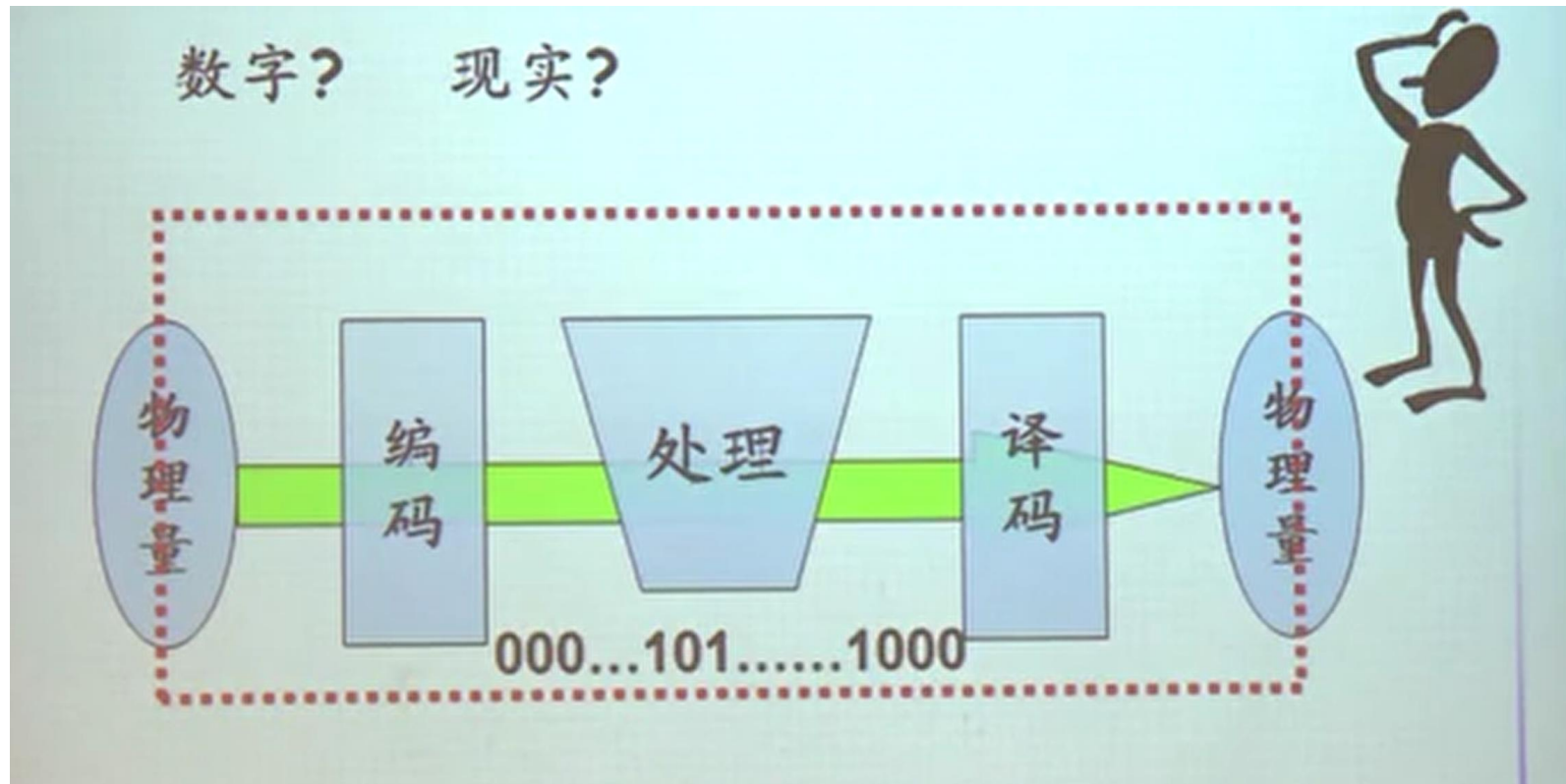


Decoder



- A decoder is a digital circuit that detects the presence of a specified combination of bits on its inputs and indicates the presence of that code by a specified output level.



3-8 Decoder

A_2	A_1	A_0	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

3-8 Decoder

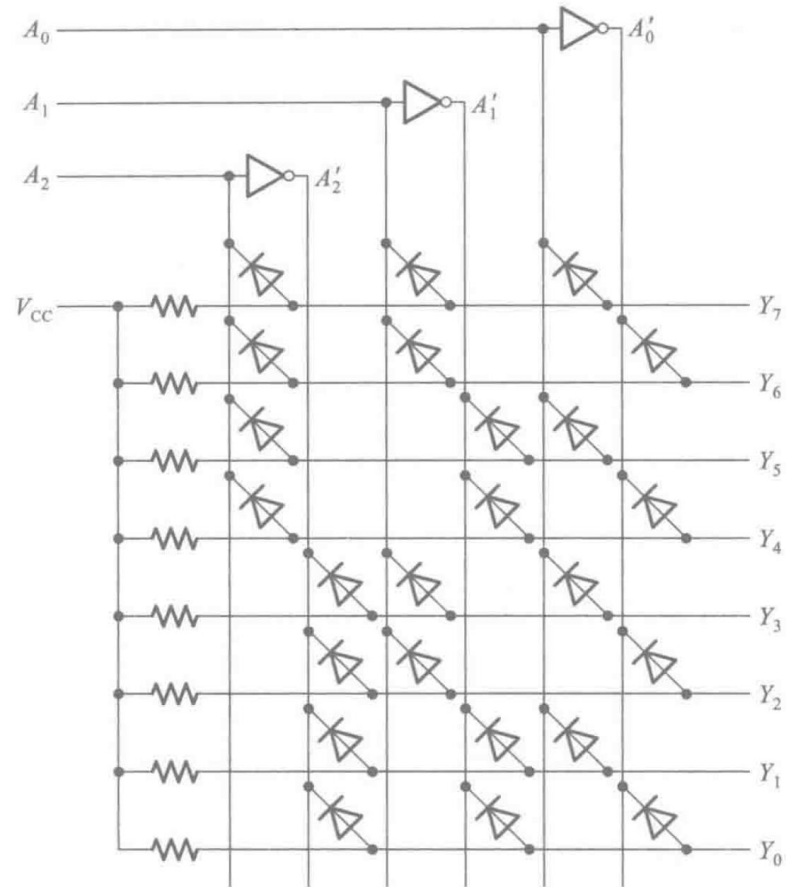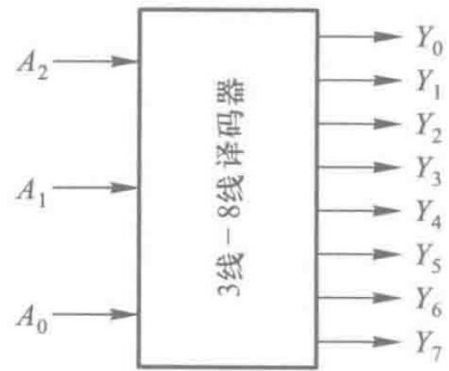


3-8 Decoder – 74HC138


输入					输出							
S_1	$S'_2+S'_3$	A_2	A_1	A_0	Y'_0	Y'_1	Y'_2	Y'_3	Y'_4	Y'_5	Y'_6	Y'_7
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

$$\left\{ \begin{array}{l} Y'_0 = (A'_2 A'_1 A'_0)' = m'_0 \\ Y'_1 = (A'_2 A'_1 A'_0)' = m'_1 \\ Y'_2 = (A'_2 A'_1 A'_0)' = m'_2 \\ Y'_3 = (A'_2 A'_1 A'_0)' = m'_3 \\ Y'_4 = (A'_2 A'_1 A'_0)' = m'_4 \\ Y'_5 = (A'_2 A'_1 A'_0)' = m'_5 \\ Y'_6 = (A'_2 A'_1 A'_0)' = m'_6 \\ Y'_7 = (A'_2 A'_1 A'_0)' = m'_7 \end{array} \right.$$

3–8 Decoder – 74HC138

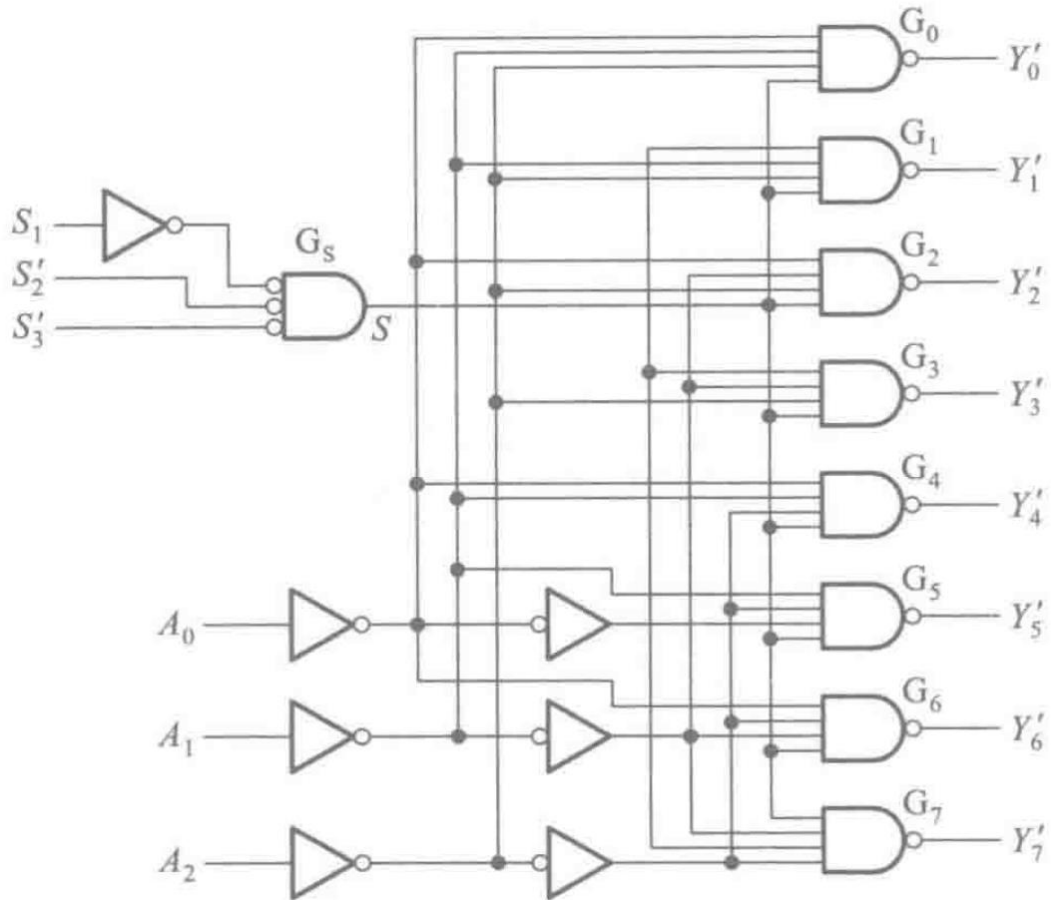


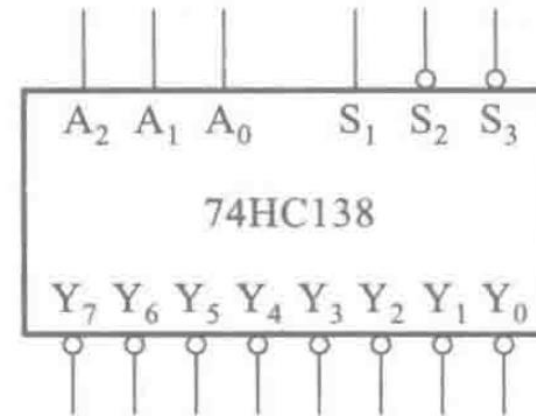- When $S_1 = 1$, $S_2' + S_3' = 0$, the decoder is enabled, otherwise it is disabled.



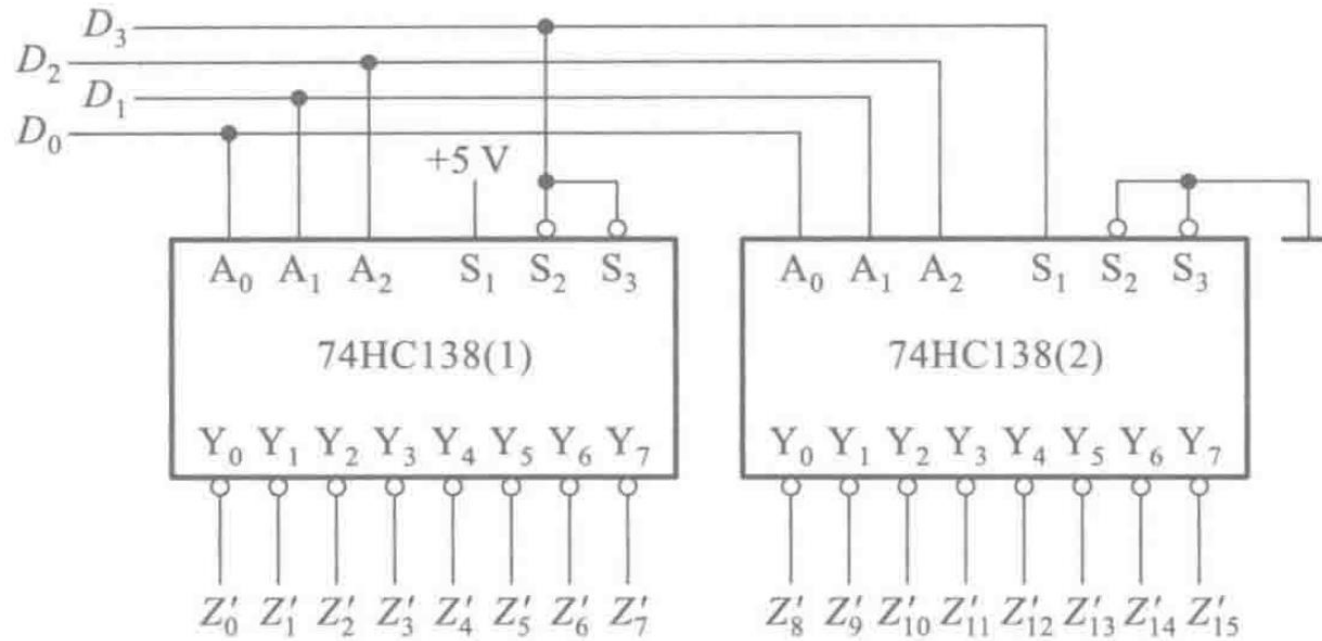4-16 Decoder

- Use two 3-8 Decoder to construct a 4-16 decoder





Binary-Decimal Decoder

序号	输入				输出									
	A_3	A_2	A_1	A_0	Y'_0	Y'_1	Y'_2	Y'_3	Y'_4	Y'_5	Y'_6	Y'_7	Y'_8	Y'_9
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
伪 码	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


$$\left\{ \begin{array}{ll} Y'_0 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' & Y'_5 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \\ Y'_1 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' & Y'_6 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \\ Y'_2 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' & Y'_7 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \\ Y'_3 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' & Y'_8 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \\ Y'_4 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' & Y'_9 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \end{array} \right.$$

- For an input larger than 9, all the outputs are high

Binary-Decimal Decoder

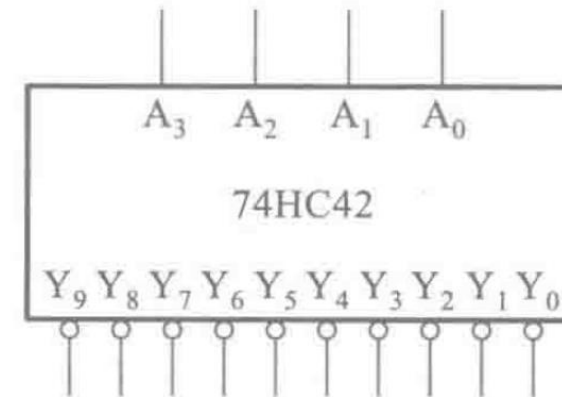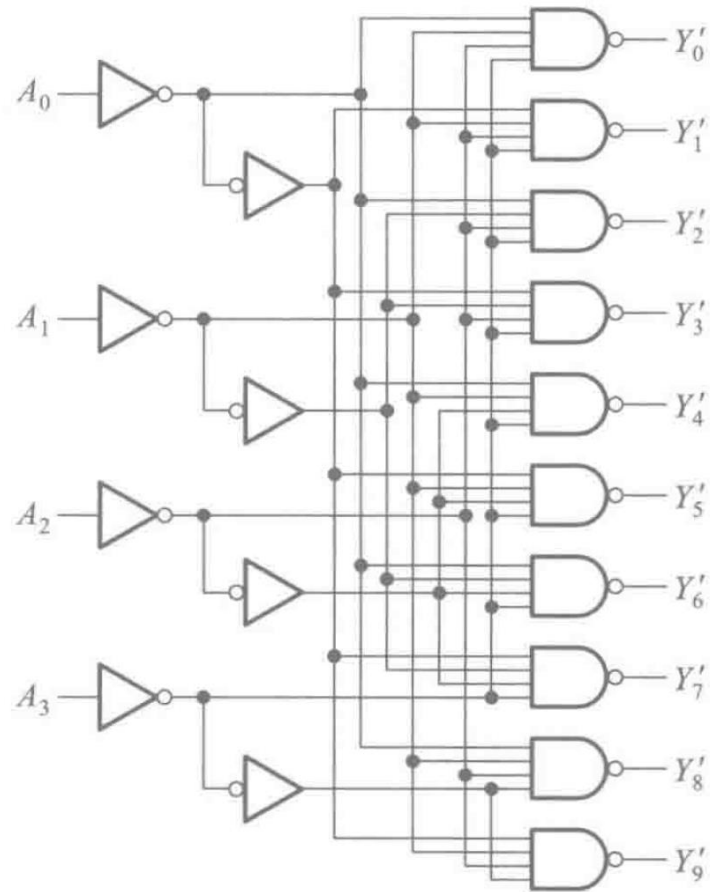

BCD to 7-Segment Decoder

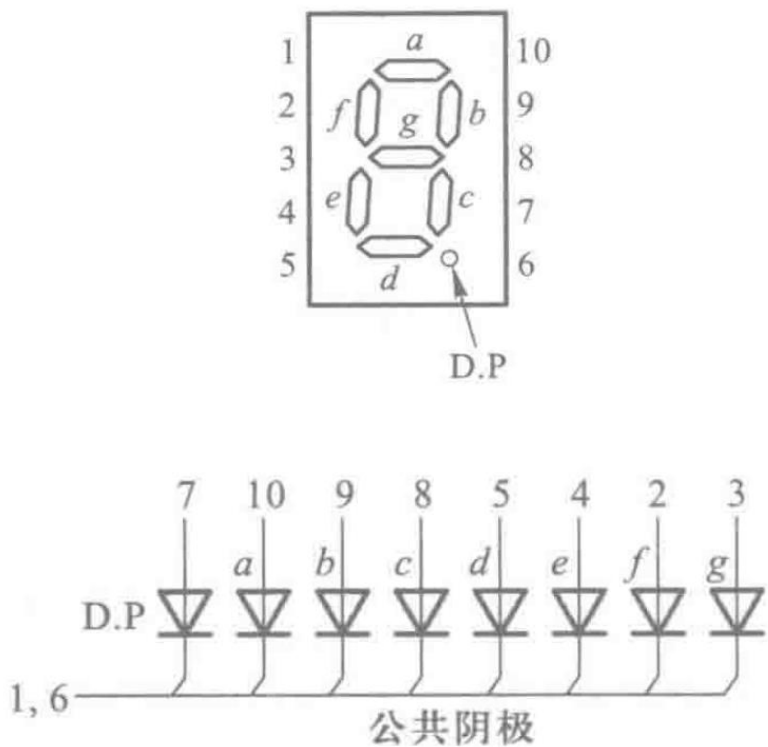

输入					输出							字形
数字	A_3	A_2	A_1	A_0	Y_a	Y_b	Y_c	Y_d	Y_e	Y_f	Y_g	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
10	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	10
11	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	11
12	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	12
13	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	13
14	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	14
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15

BCD to 7-Segment Decoder

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$		A_1A_0			
		00	01	11	10
A_3A_2	00	1	0	1	1
	01	0	1	1	0
	11	0	1	0	0
	10	1	1	0	0

(a)

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$		A_1A_0			
		00	01	11	10
A_3A_2	00	1	1	1	1
	01	1	0	1	0
	11	1	0	0	0
	10	1	1	0	0

(b)

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$		A_1A_0			
		00	01	11	10
A_3A_2	00	1	1	1	0
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	1	1	0

(c)

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$		A_1A_0			
		00	01	11	10
A_3A_2	00	1	0	1	1
	01	0	1	0	1
	11	0	1	0	1
	10	1	0	1	1

(d)

		A_1A_0			
		00	01	11	10
A_3A_2	00	1	0	0	1
	01	0	0	0	1
	11	0	0	0	1
	10	1	0	0	1

(e)

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$		A_1A_0			
		00	01	11	10
A_3A_2	00	1	0	0	0
	01	1	1	0	1
	11	1	1	0	1
	10	1	1	0	0


(f)

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$		A_1A_0			
		00	01	11	10
A_3A_2	00	0	0	1	1
	01	1	1	0	1
	11	1	1	0	1
	10	1	1	1	1

(g)

$$\begin{cases} Y_a = (A'_3A'_2A'_1A_0 + A_3A_1 + A_2A'_0)' \\ Y_b = (A_3A_1 + A_2A_1A'_0 + A_2A'_1A_0)' \\ Y_c = (A_3A_2 + A'_2A_1A'_0)' \\ Y_d = (A_2A_1A_0 + A_2A'_1A'_0 + A'_2A'_1A_0)' \\ Y_e = (A_2A'_1 + A_0)' \\ Y_f = (A'_3A'_2A_0 + A'_2A_1 + A_1A_0)' \\ Y_g = (A'_3A'_2A'_1 + A_2A_1A_0)' \end{cases}$$

BCD to 7-Segment Decoder

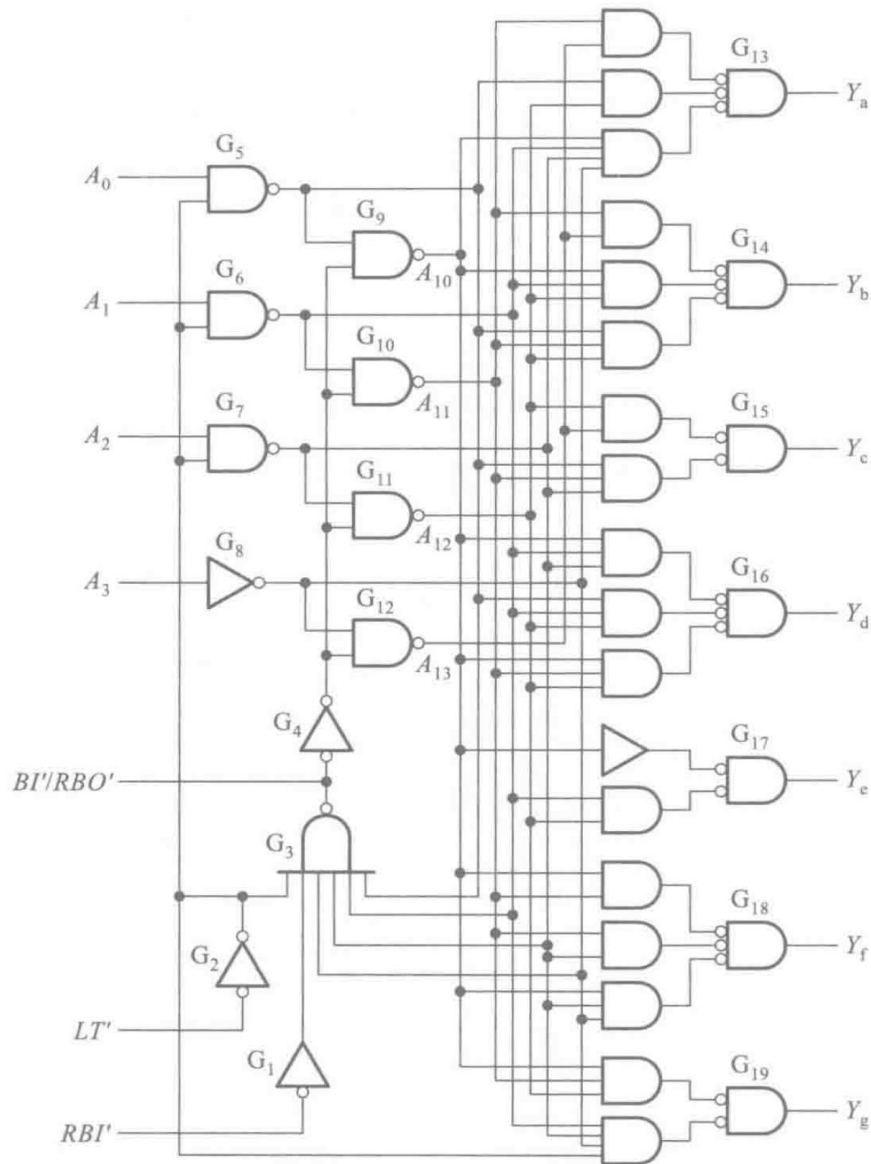

- Lamp-Test Input LT' : when $LT'=0$, all lights are turned on.
- Ripple-Blanking Input RBI' : when $RBI'=0$, the displayed 0 is turned off.

